

О.П. Яненко, к.т.н., доц.

Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук" МОЗ України

ОЦІНКА ПОХИБКИ Р-І-Н-МОДУЛЯТОРНОГО КЛЮЧА МЕТОДОМ ЕКВІВАЛЕНТНОГО ЧОТИРИПОЛЮСНИКА

Розглянуто похибку, що вноситься входним модулятором радіометричної системи, який працює в режимі ключа (вимикача). Аналіз модулятора, проведений з використанням еквівалентного чотириполюсника. Показана можливість розрахунку похибок модулятора через параметри НВЧ-чотириполюсника. Проведений розрахунок похибки модулятора з використанням стандартних характеристик серійного пристроя.

В області дециметрових та сантиметрових хвиль як комутаційні елементи можуть використовуватись як польові транзистори, так і *p-i-n*-діоди. В мм-діапазоні хвиль перевага надається модуляторам на *p-i-n*-діодах.

Основні вимоги до модуляторів радіометричних вимірювачів полягають у забезпеченні мінімальних втрат у відкритому та максимальних – у закритому станах. Якість модулятора визначається за формулою [1]:

$$\frac{A_0 - 1}{A_3 - 1} = K, \quad (1)$$

де A_0 , A_3 – коефіцієнти передачі модулятора у відкритому та закритому станах.

Бажане придушення сигналу модулятором повинно складати 70–80 dB, однак на НВЧ забезпечити такі вимоги неможливо, що призводить до збільшення похибки вимірювання.

Модулятор на *p-i-n*-діоді може підеднуватись у лінію в режимі ключа (вимикача) або перемикача. Доцільність застосування *p-i-n*-модулятора в режимі перемикача очевидна, але використання хвилеводних ліній не завжди забезпечує можливість реалізації подібної схеми, яка, окрім того, є більш складною.

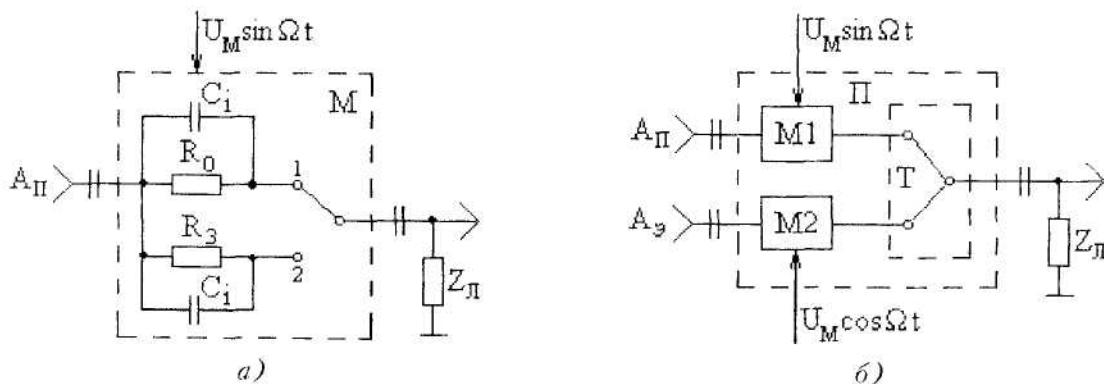


Рис. 1. Варіанти використання модулятора в режимі вимикача та перемикача

На рис. 1, *a* приведена еквівалентна схема модулятора на *p-i-n*-діоді в режимі вимикача. В положенні 1 (*p-i-n*-діод відкритий) сигнал вільно проходить з приймальної антени на вихід модулятора. За малого опору відкритого діода R_0 вилив C_i відсутній. У положенні 2 *p-i-n*-діод закривається, його опір (R_3) значно збільшується. Оскільки опір ємності C_i є величиною залежною від частоти $\left(X_C = \frac{1}{\omega C_i} \right)$, то ємність шунтує R_3 , зменшуючи при цьому придушення вхідного сигналу та “якість” модулятора, особливо зі збільшенням робочої частоти модулятора.

Еквівалентну схему модулятора (рис. 1, *a*) можна подавати у вигляді двох еквівалентних чотириполюсників – для закритого та відкритого режимів роботи (рис. 2).

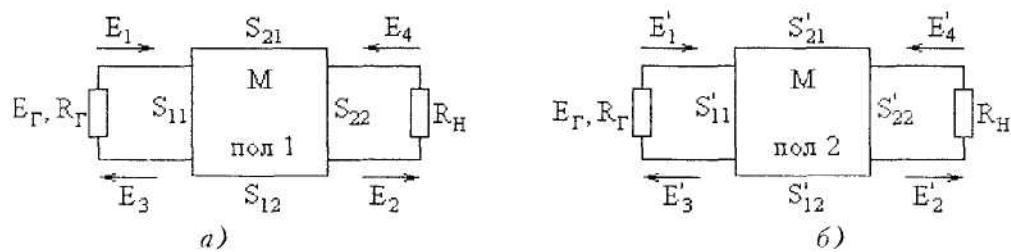


Рис. 2. Еквівалентні чотириполюсники модулятора у відкритому та закритому станах

На рис. 2: R_Γ – вихідний опір джерела електромагнітних коливань, наприклад, генератора міліметрового діапазону Г4-142; R_H – павантаження чотириполюсника, наприклад, поляризаційного атенюатора міліметрового діапазону ДЗ-38.

З [2] відомо, що коефіцієнти відбиття з боку входу та виходу чотириполюсника:

$$S_{11} = \frac{E_3}{E_1} \quad \text{за} \quad E_4 = 0, \quad (2)$$

$$S_{22} = \frac{E_2}{E_4} \quad \text{за} \quad E_1 = 0, \quad (3)$$

а коефіцієнти передачі в прямому та зворотному напрямках:

$$S_{21} = \frac{E_2}{E_1} \quad \text{за} \quad E_4 = 0, \quad (4)$$

$$S_{12} = \frac{E_1}{E_4} \quad \text{за} \quad E_1 = 0. \quad (5)$$

Проходження сигналу через модулятор як у відкритому, так і закритому станах характеризуються втратами. Амплітуда хвилі, що проходить через відкритий модулятор:

$$E_2 = E_\Gamma k_1, \quad (6)$$

де k_1 – коефіцієнт передачі відкритого модулятора,

а закритого модулятора:

$$E'_2 = E_\Gamma k_2, \quad (7)$$

де k_2 – коефіцієнт передачі закритого модулятора.

На рис. 3 наведений розподіл амплітуди сигналу за період комутації модулятора в режимі вимикача.

Позначення на рисунку: E_2 , E'_2 – амплітуди хвилі на виході модулятора; E_i – амплітуда, що вимірюється.

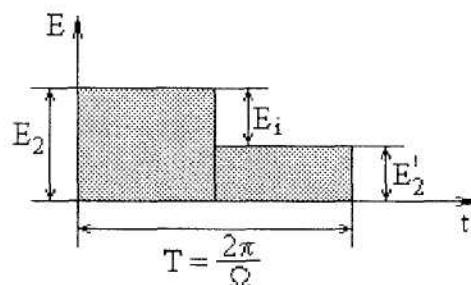


Рис. 3. Епюри амплітуд сигналу за період комутації

З рис. 3 випливає:

$$E_i = E_2 - E'_2 = E_\Gamma(k_1 - k_2). \quad (8)$$

Абсолютна похибка вимірювання за рахунок проходження сигналу через закритий модулятор, яка має адитивний характер, визначається за формулою:

$$\Delta E = E_\Gamma - E_i = E_\Gamma(1 - k_1 + k_2), \quad (9)$$

а відносна:

$$\delta E = (1 - k_1 + k_2) \cdot 100\%. \quad (10)$$

Визначення коефіцієнтів передачі модулятора k_1 та k_2 пов'язана з узгодженням входу та виходу модулятора з джерелом сигналу та каналом вимірювача (навантаженням). Використовуючи методику [3] та позначення рис. 2 можна записати:

$$E_2 = E_r \frac{S_{21}}{1 - \Gamma_r S_{11} - \Gamma_h S_{22} - \Gamma_r S_{21} \Gamma_h S_{12} + \Gamma_r S_{11} \Gamma_h S_{22}}, \quad (11)$$

$$E'_2 = E_r \frac{S'_{21}}{1 - \Gamma_r S'_{11} - \Gamma_h S'_{22} - \Gamma_r S'_{21} \Gamma_h S'_{12} + \Gamma_r S'_{11} \Gamma_h S'_{22}}. \quad (12)$$

Враховуючи, що чотириполюсник взаємний і коефіцієнти передачі модулятора в прямому та зворотному напрямках $S_{21} = S_{12}$ та $S'_{21} = S'_{12}$, проводимо спрощення (11) та (12):

$$E_2 = E_r \frac{S_{21}}{(1 - \Gamma_r S_{11})(1 - \Gamma_h S_{22}) - S_{21}^2 \Gamma_r \Gamma_h}, \quad (13)$$

$$E'_2 = E_r \frac{S'_{21}}{(1 - \Gamma_r S'_{11})(1 - \Gamma_h S'_{22}) - (S'_{21})^2 \Gamma_r \Gamma_h}. \quad (14)$$

Таким чином, коефіцієнти передачі модулятора у відкритому та закритому станах мають вигляд:

$$k_1 = \frac{S_{21}}{(1 - \Gamma_r S_{11})(1 - \Gamma_h S_{22}) - S_{21}^2 \Gamma_r \Gamma_h}, \quad (15)$$

$$k_2 = \frac{S'_{21}}{(1 - \Gamma_r S'_{11})(1 - \Gamma_h S'_{22}) - (S'_{21})^2 \Gamma_r \Gamma_h}. \quad (16)$$

Відносну адитивну похибку модуляційного перетворювача, що використовується в режимі вимикача, можна записати:

$$\delta E = \left[1 - \frac{S_{21}}{(1 - \Gamma_r S_{11})(1 - \Gamma_h S_{22}) - S_{21}^2 \Gamma_r \Gamma_h} + \right. \\ \left. + \frac{S'_{21}}{(1 - \Gamma_r S'_{11})(1 - \Gamma_h S'_{22}) - (S'_{21})^2 \Gamma_r \Gamma_h} \right] \cdot 100\%. \quad (17)$$

Як комутатор модуляційного радіометричного вимірювача діапазону частот 53-78 ГГц можна використовувати модулятор на p і n -діодах типу М347, основні паспортні та, відповідно, розрахункові параметри якого наведені в табл. 1.

Таблиця 1

M34707-2	Максимальне	Номінальне	Примітка
1. Початкове ослаблення, дБ	1,5	0,9	паспорт
	$S_{21} = 0,710$	$S_{21} = 0,813$	розрахунок
2. Коефіцієнт стоячої хвилі 0–10 дБ (модулятор відкритий)	2,5	2,1	паспорт
	$S_{11} = S_{22} = 0,42$	$S_{11} = S_{22} = 0,35$	розрахунок
10–30 дБ (модулятор закритий)	3,5	2,1	паспорт
	$S'_{11} = S'_{22} = 0,55$	$S'_{11} = S'_{22} = 0,35$	розрахунок

Підключення на вхід модулятора генератора мм-діапазону Г4-142 забезпечує за КСХН = 1,5 $\Gamma_r = 0,2$, а на виході поляризаційного генератора ДЗ-38 за КСХН = 1,2 $\Gamma_h = 0,1$.

Результати розрахунку адитивної похибки за формулою (17), що виникає за використання модулятора в режимі ключа (вимикача) з врахуванням параметрів типового підключення радіометричного вимірювача до джерела сигналу наведені в табл. 2 та на рис. 4.

Таблиця 2

Режим	S'_{21}	S_{21}	K_1	K_2	$\delta E\%$
Максимальне значення параметрів модулятора	0,1	0,71	0,8675	0,119	25,1
	0,05	0,71	0,8675	0,0594	19,2
	0,01	0,71	0,8675	0,0118	14,4
	0,001	0,71	0,8675	0,0011	13,3
	0,0001	0,71	0,8675	0,0001	13,2
Номінальне значення параметрів модулятора	0,1	0,813	0,1114	0,9194	19,2
	0,05	0,813	0,0557	0,9194	13,6
	0,01	0,813	0,0111	0,9194	9,1
	0,001	0,813	0,0011	0,9194	8,1
	0,0001	0,813	0,0001	0,9194	8,0

На рис. 4: лінії 1, 2 характеризують розподіл похибок за максимального та номінального значення параметрів модулятора. Лінія 3 описує розподіл похибок гіпотетичного модулятора без початкових втрат ($K_1=1$) та цілком узгодженого з генератором і навантаженням. Використання такої моделі модулятора забезпечує виконання умови:

$$\delta E = k_2 . \quad (18)$$

Аналіз рис. 4 показує, що максимальна похибка типового модулятора мм-діапазону М34707 за $S'_{21} = 0,1$ може сягати 25,1 %, а мінімальна, за номінального значення параметрів та $S'_{21} = 0,0001$, складає 8,0 %.

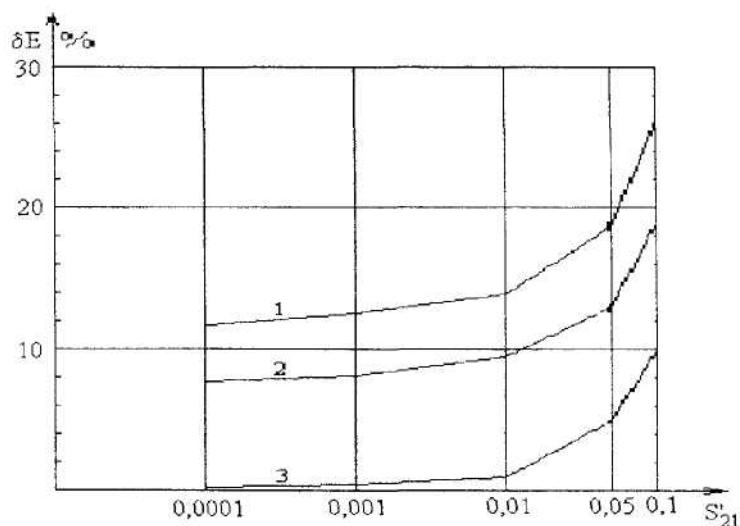


Рис. 4. Розподіл відносної похибки комутаційного перетворювача в режимі вимикача

Мінімальна похибка формується в основному за рахунок неузгодження модулятора з генератором сигналу і навантаженням, що добре видно з порівняння графіків 1 і 2 з графіком 3, ідеально узгодженого модулятора.

Слід відмітити також, що збільшення придущення сигналу (S'_{21}) на порядок (з 0,001 до 0,0001) призводить до зменшення похибки тільки на 0,8 % та 1,3 %, що пояснюється більш важливим впливом на похибку параметрів неузгодження модулятора.

Таким чином, забезпечення збільшення придущення у варіанті використання модулятора як вимикача доцільне в межах до $S'_{21} \approx 0,001$. Подальше зменшення похибки модулятора можливе за рахунок поліпшення узгодження з його входом та виходом.

ЛІТЕРАТУРА:

- Дзехцер Г.Б., Орлов О.С. Р-І-N-диоды в широкополосных устройствах. – М.: Советское радио, 1970. – 200 с.
- Бова М.Т., Лайхтман И.Б. Вимірювання параметрів антен і пристрій НВЧ. – К.: Вища школа, 1975. – 110 с.
- Силаев М.А., Брянцев С.Ф. Приложение матриц и графов к анализу СВЧ-устройств. – М.: Советское радио, 1970. – 248 с.

ЯНЕНКО Олексій Пилипович – кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації експериментальних досліджень Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", заступник директора Науково-дослідного центру квантової медицини "Вілгук" МОЗ України.

Наукові інтереси:

- вимірювання слабких сигналів НВЧ-діапазону;
- комутаційно-модуляційні перетворювачі;
- радіометрія;
- метрологія та метрологічне забезпечення вимірювання слабких сигналів.

Подано 17.11.2001